

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Луганский государственный университет имени Владимира Даля»

Колледж


КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
в форме дифференцированного зачёта

по учебной дисциплине
ОП.03 Электротехника и электроника
по специальности
специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств

РАССМОТРЕН И СОГЛАСОВАН

методической комиссией электромеханических дисциплин


Протокол № 10 от «22» мая 2025 г.

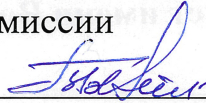Председатель методической
комиссии /В.В. Беликова

Разработан на основе федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

УТВЕРЖДЕН

заместителем директора

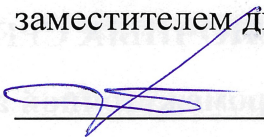 /В.В. Захаров

Составители:

Черных Руслан Викторович, преподаватель Колледжа ФГБОУ ВО
«ЛГУ им. В. Даля»

1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины ОП.03 Электротехника и электроника обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств следующими умениями (У):

У1. распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части

У2. определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы

У3. выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы

У4. владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах

У5. оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)

У6. определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации

У7. выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска

У8. оценивать практическую значимость результатов поиска

У9. применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач

У10. использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности

У11. использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач

У12. подбирать детали и сборочные единицы для замены неисправных компонентов мехатронных систем по итогам анализа их технического состояния.

знаниями (З):

З1. методов расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей;

З2. компонентов автомобильных электронных устройств;

З3. методов электрических измерений;

З4. устройство и принципы действия электрических машин

З5. актуального профессионального и социального контекста, в котором приходится работать и жить

З6. структуры плана для решения задач, алгоритмов выполнения работ в профессиональной и смежных областях

З7. основных источников информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте

З8. методов работы в профессиональной и смежных сферах

39. порядка оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

310. номенклатуры информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности

311. приемов структурирования информации

312. форматов оформления результатов поиска информации

313. современных средств и устройства информатизации, порядок их применения

314. программного обеспечения в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства

315. основ электротехники и электроники.

316. методов соединения элементов электропроводки.

317. взаимосвязи между материалом, сечением проводника и предельно допустимым током через него.

318. электрической совместимости проводников, выполненных из разных материалов.

которые формируют профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.3. Проводить ремонт и устранение неисправностей автотранспортных средств

и общие компетенции (ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

2. Оценивание уровня освоения учебной дисциплины

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО по дисциплине ОП.03 Электротехника и электроника, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме дифференцированного зачёта.

Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Таблица 1

Элемент учебной дисциплины	Формы и методы контроля			
	Текущий контроль		Промежуточная аттестация	
	Форма контроля	Проверяемые ПК, ОК, У, З	Форма контроля	Проверяемые ПК, ОК, У, З
Раздел 1. Электротехника				
Тема 1.1. Электрическое поле.	<i>Устный опрос Контрольная работа</i>	<i>ПК1.3 ОК01 У1-12 З1-18</i>		
Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока.	<i>Устный опрос Контрольная работа</i>	<i>ПК1.3 ОК01 У1-12 З1-18</i>		
Тема 1.3. Электромагнетизм.	<i>Устный опрос Контрольная работа</i>	<i>ПК1.3 ОК01 У1-12 З1-18</i>		
Тема 1.4. Электрические цепи однофазного переменного тока.	<i>Устный опрос Контрольная работа Домашняя контрольная работа</i>	<i>ПК1.3 ОК01 У1-12 З1-18</i>		
Тема 1.5. Электрические цепи трёхфазного переменного тока.	<i>Устный опрос Контрольная работа</i>	<i>ПК1.3 ОК01 У1-12 З1-18</i>		
Тема 1.6. Электрические измерения и	<i>Устный опрос Контрольная работа</i>	<i>ПК1.3 ОК01 У1-12 З1-18</i>		

электроизмерительные приборы.				
Тема 1.7. Трансформаторы.	<i>Устный опрос Контрольная работа</i>	<i>ПК1.3 ОК01 У1-12 31-18</i>		
Тема 1.8. Электрические машины переменного тока.	<i>Устный опрос Контрольная работа Домашняя контрольная работа</i>	<i>ПК1.3 ОК01 У1-12 31-18</i>		
Тема 1.9 Электрические машины постоянного тока.	<i>Устный опрос Контрольная работа</i>	<i>ПК1.3 ОК01 У1-12 31-18</i>		
Тема 1.10. Основы электропривода.	<i>Устный опрос Контрольная работа</i>	<i>ПК1.3 ОК01 У1-12 31-18</i>		
Тема 1.11. Передача и распределение электрической энергии.	<i>Устный опрос Контрольная работа</i>	<i>ПК1.3 ОК01 У1-12 31-18</i>		
Раздел 2. Электроника.				
Тема 2.1. Физические основы электроники.	<i>Устный опрос Контрольная работа</i>	<i>ПК1.3 ОК01 У1-12 31-18</i>		
Тема 2.2. Полупроводниковые приборы.	<i>Устный опрос Контрольная работа</i>	<i>ПК1.3 ОК01 У1-12 31-18</i>		

Тема 2.3. Интегральные схемы микроэлектроники.	<i>Устный опрос Контрольная работа</i>	<i>ПК1.3 ОК01 У1-12 31-18</i>		
Тема 2.4. Электронные выпрямители и стабилизаторы.	<i>Устный опрос Контрольная работа Домашняя контрольная работа</i>	<i>ПК1.3 ОК01 У1-12 31-18</i>		
Тема 2.5. Электронные усилители.	<i>Устный опрос Практическая работа №1 Контрольная работа</i>	<i>ПК1.3 ОК01 У1-12 31-18</i>		
Тема 2.6. Электронные генераторы и измерительные приборы.	<i>Устный опрос Контрольная работа</i>	<i>ПК1.3 ОК01 У1-12 31-18</i>		
Тема 2.7. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники.	<i>Устный опрос Контрольная работа</i>	<i>ПК1.3 ОК01 У1-12 31-18</i>		
Промежуточная аттестация			<i>Дифференцированный зачёт</i>	<i>ПК1.3 ОК01 У1-12 31-18</i>

3. Задания для оценки освоения учебной дисциплины

3.1 Задания для текущего контроля, домашней контрольной работы, классной контрольной работы.

Тема 1.1 Электрическое поле

1. Что такое электрическое поле?
2. Как определяется напряженность электрического поля?
3. В каких единицах измеряется напряженность электрического поля?
4. Какова связь между потенциалом и напряженностью электрического поля?
5. Что означает принцип суперпозиции для электрических полей?
6. Какие виды электрических полей существуют?
7. Какое распределение зарядов создает однородное электрическое поле?
8. Что происходит с заряженной частицей при попадании в электрическое поле?
9. Как влияет диэлектрическая проницаемость среды на электрическое поле внутри нее?
10. Как вычисляется работа перемещения заряда в электрическом поле?

Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока.

Вопросы для контрольной работы:

1. Что такое электрический ток и как он возникает в проводнике?
2. Какие основные законы используются для анализа цепей постоянного тока?
3. Что представляет собой закон Ома для полной цепи?
4. Каково правило Кирхгофа для контурных токов?
5. Что означает эквивалентное сопротивление последовательно соединенных резисторов?
6. Как определить общее напряжение на параллельно соединённых элементах цепи?
7. Что называется мощностью электрической цепи и как она рассчитывается?
8. В чём заключается разница между последовательным и параллельным соединением элементов в цепи?
9. Каковы особенности работы источника ЭДС в цепи постоянного тока?
10. Как изменяется сила тока в цепи при изменении сопротивления нагрузки?

Практическая работа №1 Опытное подтверждение закона Ома.

Практическая работа №2 Измерение электрического сопротивления.
Измерение и расчёт мощности электрического тока.

Практическая работа №3 Изучение смешанного соединения резисторов.
Применение законов Кирхгофа.

Практическая работа №4 Применение законов Кирхгофа в расчётах
электрических цепей.

Тема 1.3. Электромагнетизм.

Вопросы для контрольной работы:

1. Что такое магнитное поле и как оно связано с электрическим полем?
2. Какой закон описывает взаимодействие движущихся зарядов с магнитным полем?
3. Что представляет собой явление электромагнитной индукции?
4. Как формулируется закон Фарадея для электромагнитной индукции?
5. Что называют индуктивностью контура и как она связана с изменением магнитного потока?
6. Какое воздействие оказывает переменное магнитное поле на проводник?
7. В чём заключается отличие между постоянным и переменным магнитным потоком?
8. Какую роль играет самоиндукция в электрических цепях?
9. Что представляют собой магнитные линии и как они связаны с магнитной силой?
10. Как магнитное поле влияет на движение заряженных частиц?

Практическая работа №5 Исследование явления электромагнитной индукции

Тема 1.4. Электрические цепи однофазного переменного тока.

Вопросы для контрольной работы:

1. Что такое переменный ток и как он отличается от постоянного тока?
2. Какие параметры характеризуют синусоидальный переменный ток?
3. Что означают понятия амплитуда, частота и фаза в контексте переменного тока?
4. Как рассчитываются действующие значения напряжения и тока в цепи переменного тока?
5. Что представляет собой импеданс в цепи переменного тока и как его рассчитать?

6. Какое влияние оказывают реактивные элементы (индуктивность и емкость) на работу цепи переменного тока?
7. Что значит резонанс в цепи переменного тока и какие типы резонанса бывают?
8. Каково соотношение между активной, реактивной и полной мощностями в цепи переменного тока?
9. Что показывает коэффициент мощности и почему важно стремиться к его увеличению?
10. Как работает трансформатор в цепи переменного тока и зачем он используется?

Практическая работа №6 Исследование последовательного и параллельного соединения конденсаторов катушек индуктивности.

Практическая работа №7 Исследование неразветвленной цепи переменного тока. Резонанс напряжений.

Практическая работа №8 Исследование разветвленной цепи переменного тока. Резонанс токов.

Тема 1.5. Электрические цепи трёхфазного переменного тока.

Вопросы для контрольной работы:

1. Что такое трехфазная система переменного тока и в чем ее преимущества перед однофазной системой?
2. Какие существуют способы соединения обмоток генератора в трехфазной системе (звезда и треугольник)?
3. Как соотносятся линейные и фазные напряжения и токи в трехфазных системах?
4. Что представляет собой нейтральный провод в трехфазной сети и когда он необходим?
5. Как распределяются нагрузки в симметричной трехфазной системе?
6. Что происходит при несимметричном распределении нагрузок в трехфазной сети?
7. Как рассчитывается мощность в трехфазных цепях?
8. Почему трехфазные системы предпочтительны для передачи электроэнергии на большие расстояния?
9. Как работают асинхронные двигатели в трехфазной сети и как они подключаются?
10. Какие меры безопасности применяются в трехфазных сетях и почему они важны?

Практическая работа №9 Исследование соединений «звезда» и «треугольник» в трёхфазных цепях переменного тока.

Практическая работа №10 Определение активной, реактивной и полной мощности.

Тема 1.6. Электрические измерения и электроизмерительные приборы.

Вопросы для контрольной работы:

1. Какие основные величины измеряются в электрических цепях?
2. Какие типы электроизмерительных приборов вы знаете и в чем их различие?
3. Что такое амперметр и как он подключается в цепь?
4. Что представляет собой вольтметр и каким образом он включается в схему?
5. Для чего нужен омметр и какими методами можно измерять сопротивление?
6. Как работает мультиметр и какие функции он выполняет?
7. Что такое осциллограф и каково его назначение в электрических измерениях?
8. Какие погрешности могут возникать при проведении электрических измерений и как их минимизировать?
9. Как правильно выбрать диапазон измерений на приборе для получения точных результатов?
10. Какие современные технологии используются в цифровых электроизмерительных приборах и как они улучшают точность измерений?

Практическая работа №11 Измерение электрических величин: тока, напряжения, сопротивления, мощности.

Практическая работа №12 Расчёт погрешностей измерительных приборов.

Тема 1.7. Трансформаторы.

Вопросы для контрольной работы:

1. Что такое трансформатор и для чего он используется?
2. Как устроен трансформатор? Опишите основные компоненты.
3. Какие типы трансформаторов вы знаете и в чем их различия?

4. Как работает трансформатор на основе принципа электромагнитной индукции?
5. Что означает коэффициент трансформации и как он рассчитывается?
6. Какие потери энергии происходят в трансформаторе и как их уменьшить?
7. Что представляет собой холостой ход трансформатора и каковы его характеристики?
8. Как выбирается номинальная мощность трансформатора для конкретной задачи?
9. Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с трансформаторами?
10. Как производится обслуживание и диагностика состояния трансформатора?

Практическая работа №13 Исследование работы однофазного трансформатора.

Практическая работа №14 Определение коэффициента трансформации.

Тема 1.8. Электрические машины переменного тока.

Вопросы для контрольной работы:

1. Что такое электрические машины переменного тока и какие основные типы таких машин вы знаете?
2. Как устроены синхронные генераторы и как они работают?
3. Чем отличаются асинхронные двигатели от синхронных двигателей?
4. Как работает асинхронный двигатель и какие факторы определяют его скорость вращения?
5. Что представляет собой пусковой момент асинхронного двигателя и как его увеличить?
6. Какие режимы работы возможны у синхронного генератора и как они реализуются?
7. Как регулируется скорость вращения асинхронного двигателя?
8. Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации электрических машин переменного тока?
9. Как осуществляется защита электрических машин от перегрузок и коротких замыканий?
10. Какие перспективы развития электрических машин переменного тока вы видите в будущем?

Практическая работа №15 Пуск в ход и снятие рабочих характеристик трёхфазного асинхронного двигателя.

Тема 1.9 Электрические машины постоянного тока.

Вопросы для контрольной работы:

1. Что такое электрические машины постоянного тока и какие основные типы таких машин вы знаете?
2. Как устроены генераторы постоянного тока и как они работают?
3. Чем отличаются двигатели постоянного тока от двигателей переменного тока?
4. Как работает двигатель постоянного тока с независимым возбуждением и какие факторы определяют его скорость вращения?
5. Что представляет собой коммутация в коллекторных машинах постоянного тока?
6. Какие режимы работы возможны у генератора постоянного тока и как они реализуются?
7. Как регулируется скорость вращения двигателя постоянного тока?
8. Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации электрических машин постоянного тока?
9. Как осуществляется защита электрических машин от перегрузок и коротких замыканий?
10. Какие перспективы развития электрических машин постоянного тока вы видите в будущем?

Практическая работа №16 Испытание двигателя постоянного тока.

Практическая работа №17 Исследование работы генератора постоянного тока.

Тема 1.10. Основы электропривода.

Вопросы для контрольной работы:

1. Что такое электропривод и какие его основные компоненты?
2. Какие типы электродвигателей наиболее часто используются в электроприводе?
3. Как выбирается электродвигатель для конкретного применения?
4. Что представляет собой система управления электроприводом и какие функции она выполняет?
5. Как регулируются скорость и момент в электроприводах?
6. Какие режимы работы возможны у электроприводов и как они реализуются?
7. Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации электропривода?
8. Как осуществляется защита электроприводов от перегрузок и коротких замыканий?
9. Какие перспективы развития электроприводов вы видите в будущем?
10. Каким образом обеспечивается энергоэффективность в современных электроприводах?

Тема 1.11. Передача и распределение электрической энергии.

Вопросы для контрольной работы:

1. Что включает в себя система передачи и распределения электрической энергии?
2. Какие основные элементы входят в состав линий электропередачи?
3. Почему передача электроэнергии обычно осуществляется на высоких напряжениях?
4. Какие потери возникают при передаче электроэнергии и как их минимизировать?
5. Что такое подстанции и какую роль они играют в системе электроснабжения?
6. Какие схемы распределения электроэнергии используются в городских и сельских районах?
7. Как осуществляется защита линий электропередач от перенапряжений и коротких замыканий?
8. Какие экологические аспекты учитываются при строительстве новых линий электропередач?
9. Какие перспективы развития систем передачи и распределения электроэнергии вы видите в будущем?
10. Каким образом обеспечивается надежность и устойчивость работы энергосистем?

Тема 2.1. Физические основы электроники.

Вопросы для контрольной работы:

1. Что такое электронная эмиссия и какие ее виды вы знаете?
2. Как устроена структура полупроводника и какие типы полупроводников существуют?
3. Что представляет собой р-п переход и как он работает?
4. Какие физические процессы лежат в основе работы транзистора?
5. Как работают диоды и какие их основные типы вы знаете?
6. Что такое туннельный эффект и где он применяется в электронике?
7. Какие свойства имеют сверхпроводники и как они используются в современной технике?
8. Каковы основные принципы квантовых компьютеров и в чем их преимущество перед классическими компьютерами?
9. Какие перспективы развития нанотехнологий в электронике вы видите в будущем?
10. Как осуществляется управление свойствами материалов на уровне атомов и молекул в современной электронике?

Тема 2.2. Полупроводниковые приборы.

Вопросы для контрольной работы:

1. Что такое полупроводниковый диод и как он работает?
2. Какие основные типы полупроводниковых диодов вы знаете и в чем их отличия?
3. Что представляет собой транзистор и какие его основные типы вы знаете?
4. Как работает биполярный транзистор в режиме усиления сигнала?
5. Что такое полевой транзистор (MOSFET) и каковы его основные характеристики?
6. Какие устройства называются тиристорами и где они применяются?
7. Как работают светодиоды и фотодиоды, и в чем заключаются их основные применения?
8. Какие перспективы развития полупроводниковых технологий вы видите в будущем?
9. Как осуществляется управление параметрами полупроводниковых приборов в современных интегральных схемах?
10. Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации полупроводниковых устройств и как их избежать?

Практическая работа №18 Исследование двухполупериодного выпрямителя.

Тема 2.3. Интегральные схемы микроэлектроники.

Вопросы для контрольной работы:

1. Что такое интегральная схема и какие ее основные типы вы знаете?
2. Как устроена структура интегральной схемы и какие материалы используются для ее создания?
3. Какие этапы производства интегральных схем вы можете назвать?
4. Что представляет собой микропроцессор и каковы его основные функции?
5. Какие преимущества имеют цифровые интегральные схемы перед аналоговыми?
6. Как осуществляется тестирование и проверка качества интегральных схем?
7. Какие перспективы развития интегральных схем и микроэлектроники вы видите в будущем?
8. Каковы основные ограничения современных интегральных схем, и как они преодолеваются?
9. Какие проблемы могут возникнуть при проектировании и производстве интегральных схем высокого уровня интеграции?
10. Как интегрированные схемы используются в современных устройствах и системах?

Тема 2.4. Электронные выпрямители и стабилизаторы.

Вопросы для контрольной работы:

1. Что такое электронный выпрямитель и какие его основные типы вы знаете?
2. Как работает однополупериодный выпрямитель, и какие у него недостатки?
3. Что представляет собой двухполупериодный мостовой выпрямитель?
4. Как осуществляется фильтрация пульсаций после выпрямления?
5. Что такое стабилизатор напряжения и какие его типы вы можете назвать?
6. Как работают линейные стабилизаторы напряжения и их основные характеристики?
7. Что представляют собой импульсные стабилизаторы и в чем их преимущества перед линейными?

8. Какие проблемы могут возникнуть при проектировании и использовании электронных выпрямителей и стабилизаторов?
9. Каковы перспективы развития электронных выпрямителей и стабилизаторов в будущем?
10. Как электронные выпрямители и стабилизаторы используются в современных устройствах и системах?

Практическая работа №19 Расчёт параметров и составление схем различных типов выпрямителей

Тема 2.5. Электронные усилители.

Вопросы для контрольной работы:

1. Что такое электронный усилитель и какие его основные типы вы знаете?
2. Как работает операционный усилитель (ОУ), и какие у него основные характеристики?
3. Что представляет собой каскад усиления на биполярном транзисторе и как он функционирует?
4. Как осуществляется обратная связь в электронных усилителях и какие ее виды вы можете назвать?
5. Что такое коэффициент усиления и как его можно регулировать?
6. Какие проблемы могут возникнуть при проектировании и использовании электронных усилителей?
7. Каковы перспективы развития электронных усилителей в будущем?
8. Как электронные усилители используются в современных устройствах и системах?
9. Какие методы повышения стабильности работы усилителя вы знаете?
10. Какими способами можно улучшить частотные характеристики электронного усилителя?

Практическая работа №20 Определение рабочей точки на линии нагрузки и построение графиков напряжения и тока в цепи нагрузки усилительного каскада.

Тема 2.6. Электронные генераторы и измерительные приборы.

Вопросы для контрольной работы:

1. Что такое электронный генератор и какие его основные типы вы знаете?
2. Как работает генератор гармонических колебаний (синусоидальных сигналов) и какие у него основные характеристики?
3. Что представляет собой мультивибратор и как он функционирует?
4. Как осуществляется стабилизация частоты в электронных генераторах?
5. Что такое цифровой осциллограф и каковы его основные функции?
6. Какие проблемы могут возникнуть при проектировании и использовании электронных генераторов?
7. Каковы перспективы развития электронных генераторов и измерительных приборов в будущем?
8. Как электронные генераторы используются в современных устройствах и системах?
9. Какие методы калибровки и настройки электронных измерительных приборов вы знаете?
10. Какими способами можно повысить точность измерений в электронных приборах?

Тема 2.7. Электронные устройства автоматики и вычислительной техники.

Вопросы для контрольной работы:

1. Что такое система автоматического управления и какие ее основные компоненты вы знаете?
2. Как работает микроконтроллер и какие его основные функции?
3. Что представляет собой программируемый логический контроллер (PLC) и где он применяется?
4. Как осуществляется обработка данных в цифровых вычислительных системах?
5. Что такое аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), и как они функционируют?
6. Какие проблемы могут возникнуть при проектировании и использовании электронных устройств автоматики?
7. Каковы перспективы развития электронных устройств автоматики и вычислительной техники в будущем?
8. Как электронные устройства автоматики используются в современных промышленных системах?
9. Какие методы оптимизации работы электронных устройств вы знаете?

10. Какими способами можно повысить надежность и безопасность электронных устройств?

Критерии оценки выполнения и защиты практических работ:

- оценка «отлично» выставляется, если задание выполнено, верно, оформлен отчет о работе и студент правильно отвечает на контрольные вопросы;
- оценка «хорошо» выставляется, если при выполнении заданий незначительные ошибки, оформлен отчет о работе и при ответе на контрольные вопросы допущены небольшие неточности;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если при выполнении заданий допущены ошибки, оформлен отчет о работе и при ответе на контрольные вопросы допущены неточности;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задание выполнено, не верно, не оформлен отчет о работе и студент неправильно отвечает на контрольные вопросы.

3.1 Задания для промежуточной аттестации

1. Электрическое поле.
2. Активная, реактивная и полная мощности переменного тока.
3. Найти эквивалентное сопротивление цепи $R_{\text{экв}}$ при: $R_1 = 10 \text{ Ом}$, $R_2 = 15 \text{ Ом}$, $R_3 = 5 \text{ Ом}$, $R_4 = 10 \text{ Ом}$, $R_5 = 20 \text{ Ом}$.
4. Строение атома, взаимодействие зарядов.
5. Мгновенное, действующее и максимальное значение переменного тока.
6. Найти эквивалентное сопротивление цепи $R_{\text{экв}}$ при: $R_1 = 5 \text{ Ом}$, $R_2 = 10 \text{ Ом}$, $R_3 = 15 \text{ Ом}$, $R_4 = 15 \text{ Ом}$, $R_5 = 25 \text{ Ом}$.
7. Потенциал и напряжение электрического поля.
8. Основные понятия магнетизма. Магнитные материалы.
9. Найти эквивалентное сопротивление цепи $R_{\text{экв}}$ при: $R_1 = 15 \text{ Ом}$, $R_2 = 20 \text{ Ом}$, $R_3 = 30 \text{ Ом}$, $R_4 = 15 \text{ Ом}$, $R_5 = 10 \text{ Ом}$.
10. Напряженность электрического поля.
11. Расчёт сложной электрической цепи с использованием законов Кирхгофа.
12. Найти эквивалентное сопротивление цепи $R_{\text{экв}}$ при: $R_1 = 5 \text{ Ом}$, $R_2 = 25 \text{ Ом}$, $R_3 = 40 \text{ Ом}$, $R_4 = 10 \text{ Ом}$, $R_5 = 15 \text{ Ом}$.
13. Электрический ток, основные понятия.
14. Понятия «ветвь», «узел» и «контур» в электрической цепи.
15. Найти эквивалентное сопротивление цепи $R_{\text{экв}}$ при: $R_1 = 30 \text{ Ом}$, $R_2 = 50 \text{ Ом}$, $R_3 = 10 \text{ Ом}$, $R_4 = 25 \text{ Ом}$, $R_5 = 15 \text{ Ом}$.
16. Проводники и диэлектрики.

- 17.Торможение двигателей постоянного тока.
- 18.Найти эквивалентное сопротивление цепи $R_{\text{экв}}$ при: $R_1 = 25 \text{ Ом}$, $R_2 = 60 \text{ Ом}$, $R_3 = 100 \text{ Ом}$, $R_4 = 70 \text{ Ом}$, $R_5 = 30 \text{ Ом}$.
- 19.Электрическая ёмкость. Конденсаторы.
- 20.Механическая характеристика двигателя постоянного тока.
- 21.Найти эквивалентное сопротивление цепи $R_{\text{экв}}$ при: $R_1 = 50 \text{ Ом}$, $R_2 = 45 \text{ Ом}$, $R_3 = 35 \text{ Ом}$, $R_4 = 75 \text{ Ом}$, $R_5 = 15 \text{ Ом}$.
- 22.Последовательное, параллельное и смешанное соединение конденсаторов.
- 23.Пуск в ход двигателей постоянного тока.
- 24.Найти эквивалентное сопротивление цепи $R_{\text{экв}}$ при: $R_1 = 40 \text{ Ом}$, $R_2 = 20 \text{ Ом}$, $R_3 = 60 \text{ Ом}$, $R_4 = 55 \text{ Ом}$, $R_5 = 25 \text{ Ом}$.
- 25.Источники и приёмники электрической энергии.
- 26.Регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока.
- 27.Найти эквивалентную ёмкость $C_{\text{экв}}$ смешанного соединения конденсаторов: $C_1 = 40 \text{ мкФ}$, $C_2 = 20 \text{ мкФ}$, $C_3 = 60 \text{ мкФ}$, $C_4 = 55 \text{ мкФ}$, $C_5 = 25 \text{ мкФ}$.
- 28.Электрическое сопротивление.
- 29.Двигатели постоянного тока.
- 30.Найти эквивалентную ёмкость $C_{\text{экв}}$ смешанного соединения конденсаторов: $C_1 = 100 \text{ мкФ}$, $C_2 = 200 \text{ мкФ}$, $C_3 = 300 \text{ мкФ}$, $C_4 = 550 \text{ мкФ}$, $C_5 = 250 \text{ мкФ}$.
- 31.Закон Ома – определение, формула, единицы измерения.
- 32.Способы возбуждения генераторов постоянного тока.
- 33.Найти эквивалентную ёмкость $C_{\text{экв}}$ смешанного соединения конденсаторов: $C_1 = 250 \text{ мкФ}$, $C_2 = 400 \text{ мкФ}$, $C_3 = 100 \text{ мкФ}$, $C_4 = 150 \text{ мкФ}$, $C_5 = 100 \text{ мкФ}$.
- 34.Последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов.
- 35.Принцип работы генератора постоянного тока.
- 36.Найти эквивалентную ёмкость $C_{\text{экв}}$ смешанного соединения конденсаторов: $C_1 = 50 \text{ мкФ}$, $C_2 = 150 \text{ мкФ}$, $C_3 = 120 \text{ мкФ}$, $C_4 = 170 \text{ мкФ}$, $C_5 = 100 \text{ мкФ}$.
- 37.Законы Кирхгофа в электрической цепи.
- 38.Принцип действия и устройство генератора постоянного тока.
- 39.Найти эквивалентную ёмкость $C_{\text{экв}}$ смешанного соединения конденсаторов: $C_1 = 60 \text{ мкФ}$, $C_2 = 120 \text{ мкФ}$, $C_3 = 200 \text{ мкФ}$, $C_4 = 150 \text{ мкФ}$, $C_5 = 300 \text{ мкФ}$.
- 40.Работа и мощность электрического тока.
- 41.Основные понятия и область применения машин постоянного тока.
- 42.Найти эквивалентную ёмкость $C_{\text{экв}}$ смешанного соединения конденсаторов: $C_1 = 100 \text{ мкФ}$, $C_2 = 200 \text{ мкФ}$, $C_3 = 500 \text{ мкФ}$, $C_4 = 100 \text{ мкФ}$, $C_5 = 300 \text{ мкФ}$.
- 43.Основные понятия о магнетизме и магнитном поле.
- 44.Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя.
- 45.Найти эквивалентную ёмкость $C_{\text{экв}}$ смешанного соединения конденсаторов: $C_1 = 20 \text{ мкФ}$, $C_2 = 15 \text{ мкФ}$, $C_3 = 30 \text{ мкФ}$, $C_4 = 50 \text{ мкФ}$, $C_5 = 10 \text{ мкФ}$.
- 46.Характеристики магнитного поля.
- 47.Тормозные режимы асинхронных двигателей.

48. Найти эквивалентную ёмкость $C_{\text{экв}}$ смешанного соединения конденсаторов:
 $C_1 = 60 \text{ мкФ}$, $C_2 = 55 \text{ мкФ}$, $C_3 = 70 \text{ мкФ}$, $C_4 = 50 \text{ мкФ}$, $C_5 = 20 \text{ мкФ}$.
49. Проводник с током в магнитном поле.
50. Пуск асинхронных двигателей.
51. Составить уравнения по законам Кирхгофа для сложной электрической цепи
 при: $E_1 = 10 \text{ В}$, $E_2 = 15 \text{ В}$, $R_1 = 10 \text{ Ом}$, $R_2 = 15 \text{ Ом}$, $R_3 = 5 \text{ Ом}$, $R_4 = 10 \text{ Ом}$.
52. Закон электромагнитной индукции.
53. Механическая характеристика асинхронного двигателя.
54. Составить уравнения по законам Кирхгофа для сложной электрической цепи
 при: $E_1 = 20 \text{ В}$, $E_2 = 25 \text{ В}$, $R_1 = 15 \text{ Ом}$, $R_2 = 20 \text{ Ом}$, $R_3 = 5 \text{ Ом}$, $R_4 = 40 \text{ Ом}$.
55. Индуктивность. Явление самоиндукции.
56. Принцип действия и режимы работы асинхронного двигателя.
57. Составить уравнения по законам Кирхгофа для сложной электрической цепи
 при: $E_1 = 15 \text{ В}$, $E_2 = 30 \text{ В}$, $R_1 = 45 \text{ Ом}$, $R_2 = 30 \text{ Ом}$, $R_3 = 25 \text{ Ом}$, $R_4 = 45 \text{ Ом}$.
58. Явление взаимной индукции в цепях переменного тока.
59. Устройство асинхронного двигателя.
60. Составить уравнения по законам Кирхгофа для сложной электрической цепи
 при: $E_1 = 20 \text{ В}$, $E_2 = 50 \text{ В}$, $R_1 = 25 \text{ Ом}$, $R_2 = 70 \text{ Ом}$, $R_3 = 20 \text{ Ом}$, $R_4 = 55 \text{ Ом}$.
61. Переменный ток. Основные параметры.
62. Асинхронные машины. Основные понятия.
63. Составить уравнения по законам Кирхгофа для сложной электрической цепи
 при: $E_1 = 10 \text{ В}$, $E_2 = 5 \text{ В}$, $R_1 = 20 \text{ Ом}$, $R_2 = 35 \text{ Ом}$, $R_3 = 40 \text{ Ом}$, $R_4 = 30 \text{ Ом}$.
64. Векторное изображение электрических величин в цепях переменного тока.
65. Классификация и принцип действия электрических машин.
66. Составить уравнения по законам Кирхгофа для сложной электрической цепи
 при: $E_1 = 100 \text{ В}$, $E_2 = 75 \text{ В}$, $R_1 = 50 \text{ Ом}$, $R_2 = 85 \text{ Ом}$, $R_3 = 95 \text{ Ом}$, $R_4 = 100 \text{ Ом}$.
67. Электрическая цепь переменного тока с резистивным элементом.
68. Режимы работы трансформатора.
69. Составить уравнения по законам Кирхгофа для сложной электрической цепи
 при: $E_1 = 50 \text{ В}$, $E_2 = 45 \text{ В}$, $R_1 = 65 \text{ Ом}$, $R_2 = 15 \text{ Ом}$, $R_3 = 35 \text{ Ом}$, $R_4 = 70 \text{ Ом}$.
70. Электрическая цепь переменного тока с индуктивным элементом.
71. Устройство трансформатора.
72. В электрическую цепь с напряжением $U = 50 \text{ В}$ последовательно включены активное $R = 50 \text{ Ом}$, индуктивное $X_L = 15 \text{ Ом}$ и ёмкостное $X_C = 20 \text{ Ом}$ сопротивления. Определить полное сопротивление Z , ток в цепи I , коэффициент мощности $\cos \phi$, угол сдвига фаз ϕ , полную S , активную P и реактивную Q мощности.
73. Электрическая цепь переменного тока с ёмкостным элементом.
74. Устройство цифрового мультиметра.
75. В электрическую цепь с напряжением $U = 100 \text{ В}$ последовательно включены активное

$R = 70 \text{ Ом}$, индуктивное $X_L = 30 \text{ Ом}$ и ёмкостное $X_C = 15 \text{ Ом}$ сопротивления. Определить полное сопротивление Z , ток в цепи I , коэффициент мощности $\cos\phi$, угол сдвига фаз ϕ , полную S , активную P и реактивную Q мощности.

76.Цепь переменного тока с активным, индуктивным и ёмкостным сопротивлениями.

77.Практическое задание: измерение напряжения в цепи с помощью мультиметра.

78.В электрическую цепь с напряжением $U = 50 \text{ В}$ последовательно включены активное

$R = 10 \text{ Ом}$, индуктивное $X_L = 5 \text{ Ом}$ и ёмкостное $X_C = 10 \text{ Ом}$ сопротивления. Определить полное сопротивление Z , ток в цепи I , коэффициент мощности $\cos\phi$, угол сдвига фаз ϕ , полную S , активную P и реактивную Q мощности.

79.Мощность трёхфазной электрической цепи.

80.Практическое задание: измерение сопротивления в цепи с помощью мультиметра.

81.В электрическую цепь с напряжением $U = 80 \text{ В}$ последовательно включены активное

$R = 50 \text{ Ом}$, индуктивное $X_L = 15 \text{ Ом}$ и ёмкостное $X_C = 15 \text{ Ом}$ сопротивления. Определить полное сопротивление Z , ток в цепи I , коэффициент мощности $\cos\phi$, угол сдвига фаз ϕ , полную S , активную P и реактивную Q мощности.

82.Мощность в цепях переменного тока.

83.Принцип действия трансформатора.

84.В электрическую цепь с напряжением $U = 200 \text{ В}$ последовательно включены активное

$R = 100 \text{ Ом}$, индуктивное $X_L = 50 \text{ Ом}$ и ёмкостное $X_C = 40 \text{ Ом}$ сопротивления. Определить полное сопротивление Z , ток в цепи I , коэффициент мощности $\cos\phi$, угол сдвига фаз ϕ , полную S , активную P и реактивную Q мощности.

85.Основные понятия о трёхфазной цепи переменного тока.

86.Назначение цифрового мультиметра. Правила использования мультиметра.

87.В электрическую цепь с напряжением $U = 55 \text{ В}$ последовательно включены активное

$R = 45 \text{ Ом}$, индуктивное $X_L = 20 \text{ Ом}$ и ёмкостное $X_C = 35 \text{ Ом}$ сопротивления. Определить полное сопротивление Z , ток в цепи I , коэффициент мощности $\cos\phi$, угол сдвига фаз ϕ , полную S , активную P и реактивную Q мощности.

88.Схемы соединения генератора и приёмника электрической энергии в трёхфазной цепи.

89.Практическое задание: измерение тока в цепи с помощью мультиметра.

90.В электрическую цепь с напряжением $U = 55 \text{ В}$ последовательно включены активное

$R = 60 \text{ Ом}$, индуктивное $X_L = 25 \text{ Ом}$ и ёмкостное $X_C = 40 \text{ Ом}$ сопротивления. Определить полное сопротивление Z , ток в цепи I , коэффициент мощности $\cos\phi$, угол сдвига фаз ϕ , полную S , активную P и реактивную Q мощности.

4. Условия проведения промежуточной аттестации

Количество вариантов заданий для аттестующихся - 30

Максимальное время выполнения задания – 35 мин. (теоретическое задание – 15 мин; практическое задание – 20 мин.)

Экзамен проводится в устной форме, состоит из ответов обучающихся на вопросы и решение задачи.

Структура экзаменационных билетов:

- первый и второй вопросы - теоретические, направленные на проверку знаний по дисциплине;

- третий вопрос – практический (решение задачи).

Задания экзамена направлены на проверку умений и навыков, полученных обучающимся при изучении дисциплины. Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре.

Оборудование: цифровой мультиметр, комплект резисторов различного номинала, источники питания различного номинала, графические материалы по электротехнике.

5. Критерии оценивания для промежуточной аттестации

Уровень учебных достижений	Показатели оценки результатов
«5»	Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает теорию с практикой. При этом студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с заданиями, вопросами и другими видами контроля знаний, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических заданий.
«4»	Студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических

	вопросов и заданий, владеет необходимыми приемами их выполнения.
«3»	Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает трудности в выполнении практических заданий.
«2»	Студент не усвоил значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большим затруднением выполняет практические задания.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»

КОЛЛЕДЖ

Рассмотрено и утверждено
на заседании методической комиссии
электромеханических дисциплин

Протокол от «__» _____ 20__ года № __

Председатель комиссии

_____ В.В. Беликова

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора

_____ В.В. Захаров
«__» _____ 20__ г.

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ
для проведения промежуточной аттестации
в форме дифференцированного зачёта

по учебной дисциплине

ОП.03 Электротехника и электроника

по специальности

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

для студентов II курса, группы 1А-25

формы обучения заочной

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»**

КОЛЛЕДЖ

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения заочная

БИЛЕТ № 1

1. Электрическое поле.
2. Активная, реактивная и полная мощности переменного тока.
3. Найти эквивалентное сопротивление цепи $R_{\text{экв}}$ при:
 $R_1 = 10 \text{ Ом}$, $R_2 = 15 \text{ Ом}$, $R_3 = 5 \text{ Ом}$, $R_4 = 10 \text{ Ом}$, $R_5 = 20 \text{ Ом}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»**

КОЛЛЕДЖ

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения заочная

БИЛЕТ № 2

1. Строение атома, взаимодействие зарядов.
2. Мгновенное, действующее и максимальное значение переменного тока.
3. Найти эквивалентное сопротивление цепи $R_{\text{экв}}$ при:
 $R_1 = 5 \text{ Ом}$, $R_2 = 10 \text{ Ом}$, $R_3 = 15 \text{ Ом}$, $R_4 = 15 \text{ Ом}$, $R_5 = 25 \text{ Ом}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»**

КОЛЛЕДЖ

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения заочная

БИЛЕТ № 3

1. Потенциал и напряжение электрического поля.
2. Основные понятия магнетизма. Магнитные материалы.
3. Найти эквивалентное сопротивление цепи $R_{\text{экв}}$ при:
 $R_1 = 15 \text{ Ом}$, $R_2 = 20 \text{ Ом}$, $R_3 = 30 \text{ Ом}$, $R_4 = 15 \text{ Ом}$, $R_5 = 10 \text{ Ом}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»**

КОЛЛЕДЖ

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения заочная

БИЛЕТ № 4

1. Напряженность электрического поля.
2. Расчёт сложной электрической цепи с использованием законов Кирхгофа.
3. Найти эквивалентное сопротивление цепи $R_{\text{экв}}$ при:
 $R_1 = 5 \text{ Ом}$, $R_2 = 25 \text{ Ом}$, $R_3 = 40 \text{ Ом}$, $R_4 = 10 \text{ Ом}$, $R_5 = 15 \text{ Ом}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения заочная

БИЛЕТ № 5

1. Электрический ток, основные понятия.
2. Понятия «ветвь», «узел» и «контур» в электрической цепи.
3. Найти эквивалентное сопротивление цепи $R_{\text{экв}}$ при:
 $R_1 = 30 \text{ Ом}$, $R_2 = 50 \text{ Ом}$, $R_3 = 10 \text{ Ом}$, $R_4 = 25 \text{ Ом}$, $R_5 = 15 \text{ Ом}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения очная

БИЛЕТ № 6

1. Проводники и диэлектрики.
2. Торможение двигателей постоянного тока.
3. Найти эквивалентное сопротивление цепи $R_{\text{экв}}$ при:
 $R_1 = 25 \text{ Ом}$, $R_2 = 60 \text{ Ом}$, $R_3 = 100 \text{ Ом}$, $R_4 = 70 \text{ Ом}$, $R_5 = 30 \text{ Ом}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения заочная

БИЛЕТ № 7

1. Электрическая ёмкость. Конденсаторы.
2. Механическая характеристика двигателя постоянного тока.
3. Найти эквивалентное сопротивление цепи $R_{\text{экв}}$ при:
 $R_1 = 50 \text{ Ом}$, $R_2 = 45 \text{ Ом}$, $R_3 = 35 \text{ Ом}$, $R_4 = 75 \text{ Ом}$, $R_5 = 15 \text{ Ом}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения очная

БИЛЕТ № 8

1. Последовательное, параллельное и смешанное соединение конденсаторов.
2. Пуск в ход двигателей постоянного тока.
3. Найти эквивалентное сопротивление цепи $R_{\text{экв}}$ при:
 $R_1 = 40 \text{ Ом}$, $R_2 = 20 \text{ Ом}$, $R_3 = 60 \text{ Ом}$, $R_4 = 55 \text{ Ом}$, $R_5 = 25 \text{ Ом}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения заочная

БИЛЕТ № 9

1. Источники и приёмники электрической энергии.
2. Регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока.
3. Найти эквивалентную ёмкость $C_{\text{экв}}$ смешанного соединения конденсаторов:
 $C_1 = 40 \text{ мкФ}$, $C_2 = 20 \text{ мкФ}$, $C_3 = 60 \text{ мкФ}$, $C_4 = 55 \text{ мкФ}$, $C_5 = 25 \text{ мкФ}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения очная

БИЛЕТ № 10

1. Электрическое сопротивление.
2. Двигатели постоянного тока.
3. Найти эквивалентную ёмкость $C_{\text{экв}}$ смешанного соединения конденсаторов:
 $C_1 = 100 \text{ мкФ}$, $C_2 = 200 \text{ мкФ}$, $C_3 = 300 \text{ мкФ}$, $C_4 = 550 \text{ мкФ}$, $C_5 = 250 \text{ мкФ}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

БИЛЕТ № 11

- Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)
- Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

БИЛЕТ № 12

- Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)
- Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения заочная

БИЛЕТ № 13

1. Законы Кирхгофа в электрической цепи.
2. Принцип действия и устройство генератора постоянного тока.
3. Найти эквивалентную ёмкость $C_{\text{экв}}$ смешанного соединения конденсаторов:
 $C_1 = 60 \text{ мкФ}$, $C_2 = 120 \text{ мкФ}$, $C_3 = 200 \text{ мкФ}$, $C_4 = 150 \text{ мкФ}$, $C_5 = 300 \text{ мкФ}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения очная

БИЛЕТ № 14

1. Работа и мощность электрического тока.
2. Основные понятия и область применения машин постоянного тока.
3. Найти эквивалентную ёмкость $C_{\text{экв}}$ смешанного соединения конденсаторов:
 $C_1 = 100 \text{ мкФ}$, $C_2 = 200 \text{ мкФ}$, $C_3 = 500 \text{ мкФ}$, $C_4 = 100 \text{ мкФ}$, $C_5 = 300 \text{ мкФ}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения заочная

БИЛЕТ № 15

1. Основные понятия о магнетизме и магнитном поле.
2. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя.
3. Найти эквивалентную ёмкость $C_{\text{экв}}$ смешанного соединения конденсаторов:
 $C_1 = 20 \text{ мкФ}$, $C_2 = 15 \text{ мкФ}$, $C_3 = 30 \text{ мкФ}$, $C_4 = 50 \text{ мкФ}$, $C_5 = 10 \text{ мкФ}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения очная

БИЛЕТ № 16

1. Характеристики магнитного поля.
2. Тормозные режимы асинхронных двигателей.
3. Найти эквивалентную ёмкость $C_{\text{экв}}$ смешанного соединения конденсаторов:
 $C_1 = 60 \text{ мкФ}$, $C_2 = 55 \text{ мкФ}$, $C_3 = 70 \text{ мкФ}$, $C_4 = 50 \text{ мкФ}$, $C_5 = 20 \text{ мкФ}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»**

КОЛЛЕДЖ

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения заочная

БИЛЕТ № 17

1. Проводник с током в магнитном поле.
2. Пуск асинхронных двигателей.
3. Составить уравнения по законам Кирхгофа для сложной электрической цепи при: $E_1 = 10 \text{ В}$, $E_2 = 15 \text{ В}$, $R_1 = 10 \text{ Ом}$, $R_2 = 15 \text{ Ом}$, $R_3 = 5 \text{ Ом}$, $R_4 = 10 \text{ Ом}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»**

КОЛЛЕДЖ

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения очная

БИЛЕТ № 18

1. Закон электромагнитной индукции.
2. Механическая характеристика асинхронного двигателя.
3. Составить уравнения по законам Кирхгофа для сложной электрической цепи при: $E_1 = 20 \text{ В}$, $E_2 = 25 \text{ В}$, $R_1 = 15 \text{ Ом}$, $R_2 = 20 \text{ Ом}$, $R_3 = 5 \text{ Ом}$, $R_4 = 40 \text{ Ом}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения заочная

БИЛЕТ № 19

1. Индуктивность. Явление самоиндукции.
2. Принцип действия и режимы работы асинхронного двигателя.
3. Составить уравнения по законам Кирхгофа для сложной электрической цепи при: $E_1 = 15 \text{ В}$, $E_2 = 30 \text{ В}$, $R_1 = 45 \text{ Ом}$, $R_2 = 30 \text{ Ом}$, $R_3 = 25 \text{ Ом}$, $R_4 = 45 \text{ Ом}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения очная

БИЛЕТ № 20

1. Явление взаимной индукции в цепях переменного тока.
2. Устройство асинхронного двигателя.
3. Составить уравнения по законам Кирхгофа для сложной электрической цепи при: $E_1 = 20 \text{ В}$, $E_2 = 50 \text{ В}$, $R_1 = 25 \text{ Ом}$, $R_2 = 70 \text{ Ом}$, $R_3 = 20 \text{ Ом}$, $R_4 = 55 \text{ Ом}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения заочная

БИЛЕТ № 21

1. Переменный ток. Основные параметры.
2. Асинхронные машины. Основные понятия.
3. Составить уравнения по законам Кирхгофа для сложной электрической цепи при: $E_1 = 10 \text{ В}$, $E_2 = 5 \text{ В}$, $R_1 = 20 \text{ Ом}$, $R_2 = 35 \text{ Ом}$, $R_3 = 40 \text{ Ом}$, $R_4 = 30 \text{ Ом}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения очная

БИЛЕТ № 22

1. Векторное изображение электрических величин в цепях переменного тока.
2. Классификация и принцип действия электрических машин.
3. Составить уравнения по законам Кирхгофа для сложной электрической цепи при: $E_1 = 100 \text{ В}$, $E_2 = 75 \text{ В}$, $R_1 = 50 \text{ Ом}$, $R_2 = 85 \text{ Ом}$, $R_3 = 95 \text{ Ом}$, $R_4 = 100 \text{ Ом}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения заочная

БИЛЕТ № 23

1. Электрическая цепь переменного тока с резистивным элементом.
2. Режимы работы трансформатора.
3. Составить уравнения по законам Кирхгофа для сложной электрической цепи при: $E_1 = 50 \text{ В}$, $E_2 = 45 \text{ В}$, $R_1 = 65 \text{ Ом}$, $R_2 = 15 \text{ Ом}$, $R_3 = 35 \text{ Ом}$, $R_4 = 70 \text{ Ом}$.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения очная

БИЛЕТ № 24

1. Электрическая цепь переменного тока с индуктивным элементом.
2. Устройство трансформатора.
3. В электрическую цепь с напряжением $U = 50 \text{ В}$ последовательно включены активное $R = 50 \text{ Ом}$, индуктивное $X_L = 15 \text{ Ом}$ и ёмкостное $X_C = 20 \text{ Ом}$ сопротивления. Определить полное сопротивление Z , ток в цепи I , коэффициент мощности $\cos\phi$, угол сдвига фаз ϕ , полную S , активную P и реактивную Q мощности.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения заочная

БИЛЕТ № 25

1. Электрическая цепь переменного тока с ёмкостным элементом.
2. Устройство цифрового мультиметра.
3. В электрическую цепь с напряжением $U = 100$ В последовательно включены активное $R = 70$ Ом, индуктивное $X_L = 30$ Ом и ёмкостное $X_C = 15$ Ом сопротивления. Определить полное сопротивление Z , ток в цепи I , коэффициент мощности $\cos\phi$, угол сдвига фаз ϕ , полную S , активную P и реактивную Q мощности.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения очная

БИЛЕТ № 26

1. Цепь переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлениями.
2. Практическое задание: измерение напряжения в цепи с помощью мультиметра.
3. В электрическую цепь с напряжением $U = 50$ В последовательно включены активное $R = 10$ Ом, индуктивное $X_L = 5$ Ом и ёмкостное $X_C = 10$ Ом сопротивления. Определить полное сопротивление Z , ток в цепи I , коэффициент мощности $\cos\phi$, угол сдвига фаз ϕ , полную S , активную P и реактивную Q мощности.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения заочная

БИЛЕТ № 27

1. Мощность трёхфазной электрической цепи.
2. Практическое задание: измерение сопротивления в цепи с помощью мультиметра.
3. В электрическую цепь с напряжением $U = 80$ В последовательно включены активное $R = 50$ Ом, индуктивное $X_L = 15$ Ом и ёмкостное $X_C = 15$ Ом сопротивления. Определить полное сопротивление Z , ток в цепи I , коэффициент мощности $\cos\phi$, угол сдвига фаз ϕ , полную S , активную P и реактивную Q мощности.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения очная

БИЛЕТ № 28

1. Мощность в цепях переменного тока.
2. Принцип действия трансформатора.
3. В электрическую цепь с напряжением $U = 200$ В последовательно включены активное $R = 100$ Ом, индуктивное $X_L = 50$ Ом и ёмкостное $X_C = 40$ Ом сопротивления. Определить полное сопротивление Z , ток в цепи I , коэффициент мощности $\cos\phi$, угол сдвига фаз ϕ , полную S , активную P и реактивную Q мощности.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения заочная

БИЛЕТ № 29

1. Основные понятия о трёхфазной цепи переменного тока.
2. Назначение цифрового мультиметра. Правила использования мультиметра.
3. В электрическую цепь с напряжением $U = 55$ В последовательно включены активное $R = 45$ Ом, индуктивное $X_L = 20$ Ом и ёмкостное $X_C = 35$ Ом сопротивления. Определить полное сопротивление Z , ток в цепи I , коэффициент мощности $\cos\phi$, угол сдвига фаз ϕ , полную S , активную P и реактивную Q мощности.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)

**ФГБОУ ВО «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ»
КОЛЛЕДЖ**

Учебная дисциплина ОП.03 Электротехника и электроника

Специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Курс II Форма обучения очная

БИЛЕТ № 30

1. Схемы соединения генератора и приёмника электрической энергии в трёхфазной цепи.
2. Практическое задание: измерение тока в цепи с помощью мультиметра.
3. В электрическую цепь с напряжением $U = 55$ В последовательно включены активное $R = 60$ Ом, индуктивное $X_L = 25$ Ом и ёмкостное $X_C = 40$ Ом сопротивления. Определить полное сопротивление Z , ток в цепи I , коэффициент мощности $\cos\phi$, угол сдвига фаз ϕ , полную S , активную P и реактивную Q мощности.

Председатель методической комиссии _____ В.В. Беликова
(подпись)

Преподаватель _____ Р.В. Черных
(подпись)